

ПРОТОКОЛ измерений к лабораторной работе № 72

Выполнил(а) \_\_\_\_\_

Группа \_\_\_\_\_

Емкость конденсатора  $C=0,02\text{мкФ}$  \_\_\_\_\_

№	$\nu$ , Гц	$R_1=180\text{ Ом}$	$R_2=820\text{ Ом}$	$R_3=1,7\text{ кОм}$
		$i_1, \text{мкА}$	$i_2, \text{мкА}$	$i_3, \text{мкА}$
1	40	10	6	4
2	45	24	12	10
3	50	38	26	20
4	55	52	44	32
5	60	66	54	40
6	70	80	62	50
7	80	94	72	58
8	90	80	62	52
9	110	68	54	44
10	140	52	42	36
11	180	38	32	26
12	200	24	20	16

