

ПРОТОКОЛ измерений к лабораторной работе № 72

Выполнил(а) _____

Группа _____

Емкость конденсатора $C=0,068\text{мкФ}$ _____

№	ν , Гц	$R_1=180\text{ Ом}$	$R_2=820\text{ Ом}$	$R_3=1,7\text{ кОм}$
		$i_1, \text{мкА}$	$i_2, \text{мкА}$	$i_3, \text{мкА}$
1	50	4	2	2
2	55	10	8	6
3	60	24	20	18
4	70	62	54	48
5	80	88	76	68
6	90	90	80	72
7	100	78	68	60
8	120	42	38	36
9	140	22	20	18
10	160	10	10	8
11	180	6	4	4
12	200	2	2	2

